

ALGEBRIC REPRESENTATION

- SOP Sum of Product
- POS Product of Sum

SOP REPRESENTATION



- A, B, C Literal

- $AB, AC, BC, \bar{A}B, A\bar{C}, \bar{B}\bar{C}$ } Product Term
- $ABC, \bar{A}BC, A\bar{B}C, \dots, \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

Minterm : Girişlerin hepsinin
içerdiği zaman

Canonical Product Term
Fundamental Product Term

→ Minterm = Canonical Product Term = Fundamental P. T.

$$f(A, B, C) = A + \bar{B}C + \bar{A}BC$$

↳ SOP form

MINTERM CODE

Uncomplemented variable x logic 1

Complemented variable $\bar{x}$ logic 0

$$m_i = \bar{A}BC = m_3$$

(011) → 3 $\nearrow i=3$

* canonical SOP Form → Eğer çarpım terimlerinin tümü minterm ise buna denir.

ÖRN

$$f(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC$$

Canonical
SOP form

$$(010) + (110) + (011) + (111)$$

↓
2

↓
6

↓
3

↓
7

Numerical
Representation

$$= m_2 + m_3 + m_6 + m_7$$

$$= \sum m(2, 3, 6, 7)$$

↓
lojik fonksiyonun
numerik gösterimi

→ SOP form fonksiyonun lojik 1 değerini aldığı noktalara ilişkin bir gösterimdir.

Minterm	Dec	A	B	C	F
m_0	0	0	0	0	0
m_1	1	0	0	1	0
m_2	2	0	1	0	1
m_3	3	0	1	1	1
m_4	4	1	0	0	0
m_5	5	1	0	1	0
m_6	6	1	1	0	1
m_7	7	1	1	1	1

$$f = \sum m(2, 3, 6, 7)$$

$$m_2 + m_3 + m_6 + m_7$$

$$f(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

→ POS form fonksiyonun lojik 0 değerini aldığı noktalara ilişkin bir gösterimdir.

For Generating the Canonical SOP Form

$$f(A, B, C) = A + \bar{B}C + \bar{A}BC$$

1) $x + \bar{x} = 1$

$$f(A, B, C) = A(B + \bar{B})(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})B.C + \bar{A}BC$$

2) Distributive

$$f(A, B, C) = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$$

3) $x + x = x \rightarrow$ idempotand

$$f = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$$

$$f = \sum m(7, 6, 5, 4, 1, 3)$$

$$f = \sum m(1, 3, 4, 5, 6, 7)$$

Dec	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

22/10/24

POS REPRESENTATION (Product of Sum)• $A, B, C, \bar{A}, \dots, \bar{C}$ Literal• $A+B, A+C, B+C, \dots, \bar{B}+\bar{C}$ • $A+B+C, A+\bar{B}+\bar{C}, \dots, \bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$ MaxtermMAXTERM CODE (M_i)Completed variable $\bar{x}$ logic 1Uncompleted variable x logic 0

$$\left. \begin{array}{l} \bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D} = M_{13} \\ (1101)_2 \rightarrow 13 \end{array} \right\}$$

$$\rightarrow \bar{M}_i = m_i$$

ORN $m_5 = A\bar{B}C$

$$\bar{m}_5 = \overline{A\bar{B}C} = \bar{A}+B+\bar{C} \Rightarrow M_5$$

(1 0 1)

$$F(A, B, C) = (A+B+\bar{C}) (A+B+\bar{C}) (\bar{A}+B+C) (A+B+C)$$

(0 0 1) (1 0 1) (1 0 0) (0 0 0)

M_1 M_5 M_4 M_0

$$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5$$

$$= \Pi M(0, 1, 4, 5)$$

Dec	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

1) From SOP to POS Form

$$f(x, y, z) = x\bar{z} + \bar{x}y + \bar{y}z$$

De Morgan Teoremi

$$f^d(x, y, z) = (\bar{x} + z) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (y + \bar{z})$$

$$f^d(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xyz$$

$$f^{dd}(x, y, z) = f(x, y, z) = (x + y + z) \cdot (\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}) = (0, 7)$$

0 0 0 1 1 1

$$(\bar{x} \cdot \cancel{x} \cdot y) + (\bar{x} \cdot \cancel{x} \cdot \bar{z}) + (\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot y) + (\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}) + (z \cdot x \cdot y) + (z \cdot \cancel{x} \cdot \bar{z}) + (z \cdot \bar{y} \cdot y) + (z \cdot \bar{y} \cdot \bar{z})$$

0 0 0

2) From POS to SOP Form


$$f(x, y, z) = (x + y) \cdot (\bar{x} + z) = x\bar{x} + xz + \bar{x}y + yz$$

$$f_{\text{sop}} = xz + \bar{x}y + yz$$

KARNAUGH MAP

1)

Dec	x	F = $\bar{x}$
0	0	1
1	1	0

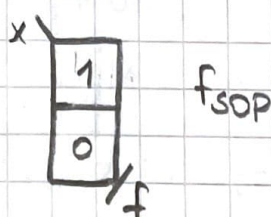

$$f_{\text{sop}} = \bar{x}$$

$$f_{\text{sop}} = \sum m(0)$$

$$f_{\text{pos}} = \bar{x}$$

$$f_{\text{pos}} = \prod M(1)$$

Algebra

Numeric

2)

Dec	A	B	F
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

A \ B	0	1
0	1 ₀	0 ₁
1	0 ₂	1 _{3/f}

B \ A	0	1
0	1 ₀	0 ₂
1	0 ₁	1 _{3/f}

$$f_{SOP} = \bar{A}\bar{B} + AB \quad (0,3)$$

$$f_{POS} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B) \quad (1,2)$$

3)

Dec	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

← Gray code

A \ BC	00	01	11	10
0	0 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
1	0 ₄	1 ₅	0 ₇	1 _{6/f}

$$f_{SOP} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$f_{POS} = (A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$f_{SOP} = \sum m(1, 2, 5, 6)$$

$$f_{POS} = \prod M(0, 3, 4, 7)$$

AB \ CD	00	01
00	0 ₀	1 ₁
01	1 ₂	0 ₃
11	1 ₆	0 ₇
10	0 ₄	1 ₅

4)

Dec	A	B	C	D	f
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1


		CD				Gray code
		00	01	11	10	
AB	00	0 0	1 1	0 3	1 2	
	01	0 4	0 5	1 7	1 6	
	11	1 12	1 13	1 15	0 16	
	10	1 8	0 9	0 11	0 10	f
		Gray code				

LOJİK KONSULUKLARI

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} \quad \left. \begin{array}{l} \text{2 and} \\ \text{1 or} \end{array} \right\} \text{2 inverter / 11 inputs}$$

$$\rightarrow xy + x\bar{y} = x(y + \bar{y}) = x \cdot 1 = x$$
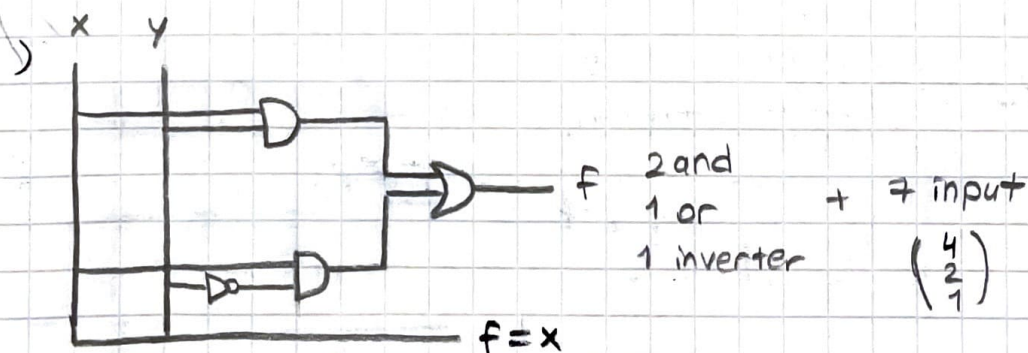
$$A \cdot x + \bar{A} \cdot x = (A + \bar{A}) \cdot x = 1 \cdot x = x = \bar{B}C \quad \left. \begin{array}{l} \text{1 and 1 inverter} \\ \text{13 inputs} \end{array} \right\}$$



LOJİK ADJACENT

B	0	1
A		
0	1	1
1	0	1

$\bar{A}$ (row 0)
 B (col 1)
 f (bottom right cell)

Symmetry Axes

$$f_{sop} = \bar{A} + B$$

$$f_{pos} = \bar{A} + B$$

$$f_{sop} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B(\bar{A} + A)$$

$$= \bar{A}\bar{B} + B = (\bar{A} + B) \cdot (B + \bar{B}) = \bar{A} + B$$

BC	00	01	11	10
A				
0	1	0	0	1
1	1	1	1	0

$A + \bar{C}$ (row 0)
 $\bar{A}\bar{C}$ (row 0, col 1)
 $\bar{B}\bar{C}$ (row 0, col 0)
 AC (row 1, col 1)
 $\bar{A} + \bar{B} + C$ (row 1, col 1)

$$f_{sop} = \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + AC$$

$$P_{pos} = (A + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

ÖRN

BC	00	01	11	10
A				
0	1	1	1	1
1	1	0	0	1

$\bar{A}$ (row 0)
 $\bar{C}$ (col 1)
 $\bar{A} + \bar{C}$ (row 0, col 1)

$$f_{sop} = \bar{A} \cdot \bar{C} \text{ (min maliyet)}$$

$$f_{pos} = \bar{A} + \bar{C}$$

ÖRN

BC	00	01	11	10
A				
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

f (bottom right cell)

$$f = 1$$

ÖRN

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11				1
10				1

$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$

$\bar{A}.B.D$

$A.C\bar{D}$

$$f_{sop} = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}BD + AC\bar{D}$$

ÖRN

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	1
11				1
10	1			1

$$f_{sop} = \bar{A}D + C\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

ÖRN

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11			1	1
10			1	1

$\bar{A}$

AC

$$f_{sop} = \bar{A} + C$$

$\Rightarrow 2^n = 2^3 = 8$ 'li gruplar en yüksek sayıda oldu. için en düşük maliyetlidir. Bu yüzden 8'li grup oluşturduk.

ÖRN

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1			1
11	1			1
10	1	1	1	1

$\bar{D}$ (vertical line on the left)
 $\bar{B}$ (horizontal line on the top)
 $f_{SOP} = \bar{B} + \bar{D}$

ÖRN


1	X1		
1	1	1	X1
	1	1	1
1	1	X1	

Bu komşuluklar mümkün değildir!

Çünkü 2^n li komşuluklar oluşturmaliyiz.

- $2^1 \rightarrow 2$ li grup
- $2^2 \rightarrow 4$ li grup
- $2^3 \rightarrow 8$ li grup

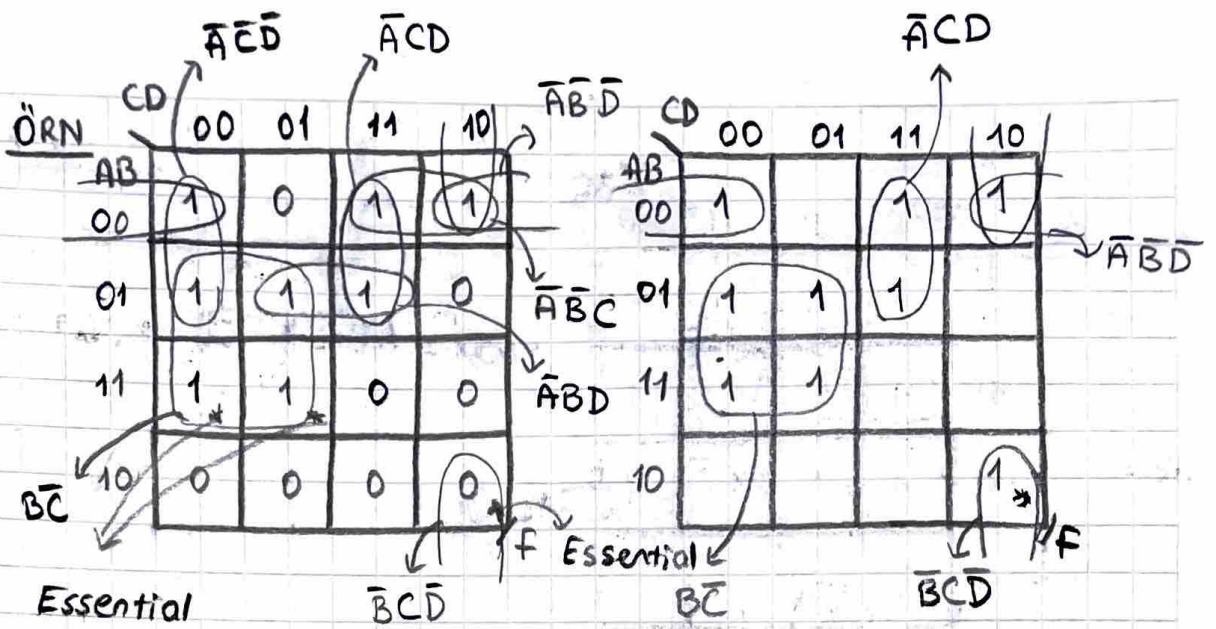- # Prime Implicant (PI) (Temel İçeren) (Herisi yazılır)
- # Essential Prime Implicant (EPI) (Gerekli temel içeren) (Zorunlu ololar)
- # Optional Prime Implicant (OPI) (Seçimli) (İsteğe bağlı ololar)
- # Redundant Prime Implicant (RPI) (Gereksizler)




Gerekli Temel İgeren

PI	EPI	OPI	RPI
$\bar{B}\bar{C}$	$\star \bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{D} \star$	$\bar{A}\bar{C}\bar{D}$
$\bar{A}\bar{C}\bar{D}$	$\star \bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$			$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
$\bar{A}\bar{B}\bar{D}$			
$\bar{A}\bar{C}\bar{D}$			
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$			
$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$			


→ Karnaugh haritasında indirgeme yaparken önce zorunlu olanlardan başla. (EPI).
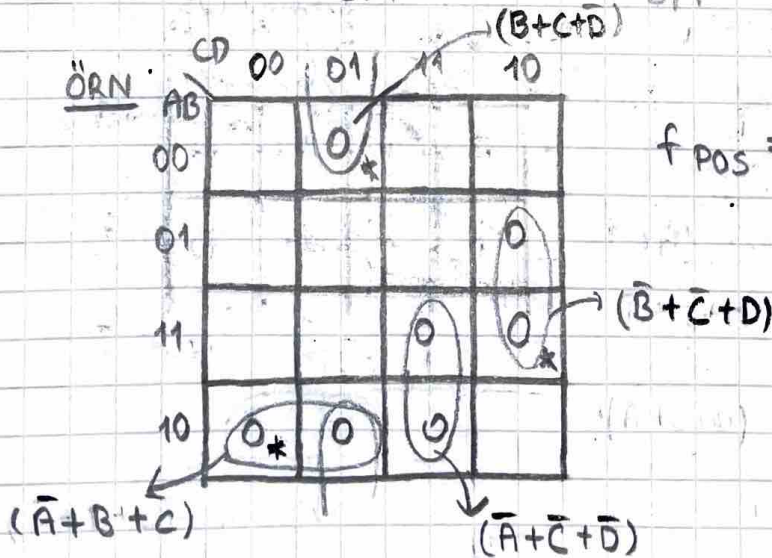
$$f_{SOP} = \underbrace{\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}}_{EPI} + \underbrace{\bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}}_{OPI}$$



$$f_{POS} = (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{B}+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (B+C+D)$$

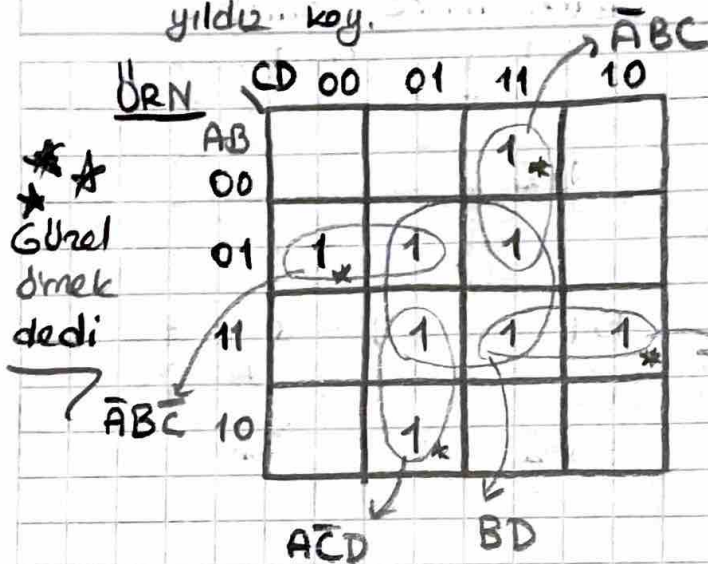→ indirgemeye başladığında önce zorunluları belirle, yıldız koy.




$$f_{SOP} = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}D + ABC + BD + \bar{A}BD$$


Incompletely Specified Functions (DON'T CARES)

$$f(A, B, C) = \sum m(0, 1, 5, 7) + \phi(2, 4)$$

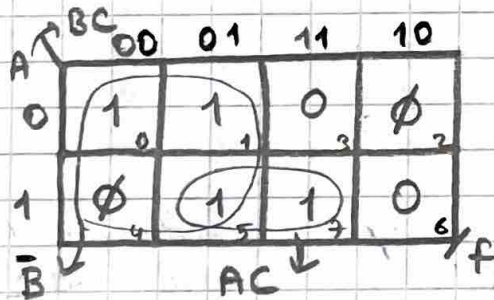
$$g(A, B, C, D) = \pi M(0, 1, 4, 6, 8, 14, 15) + \phi(2, 3, 9)$$




$$f_{SOP} = \bar{B} + AC$$

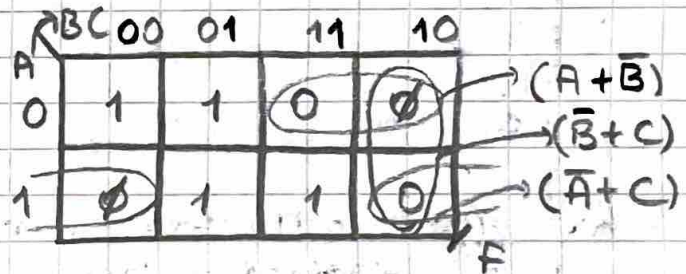
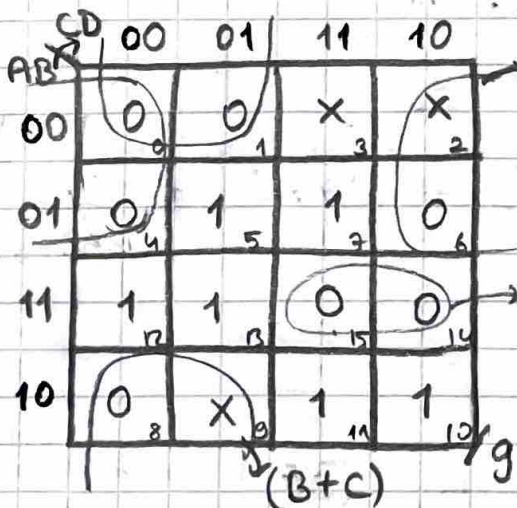
$$f_{POS} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + C) \text{ veya } (A + \bar{B}) \cdot (\bar{B} + C)$$



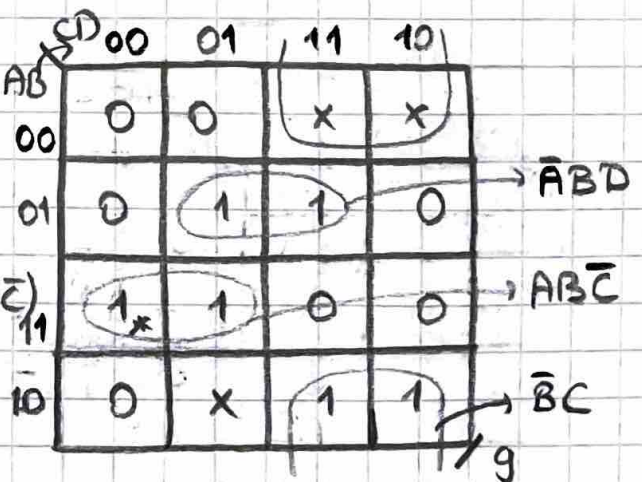
$$g_{POS} = (B + C) \cdot (A + D) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$



$$g_{SOP} = \bar{B}C + AB\bar{C} + \bar{A}BD$$

→ Dont Care : 0 da 1 de olabilir, işime indirgemede hangisi yararsa onu alıyorum.
 $\emptyset, x$

MULTIPLE OUTPUT MINIMIZATION

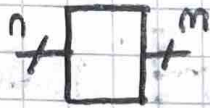

ÖRN

$$f_1 = \sum m(0, 3, 4, 5, 6)$$

$$f_2 = \sum m(1, 2, 4, 6, 7)$$

$$f_3 = \sum m(1, 3, 4, 5, 6)$$

BC	00	01	11	10
A=0	1		1	
A=1	1	1		1

$$f_{1 \text{ sop}} = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$$

BC	00	01	11	10
A=0		1		1
A=1	1		1	1

$$f_{2 \text{ sop}} = AB + A\overline{C} + B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$


BC	00	01	11	10
A=0		1	1	
A=1	1	1		1

$$f_{3 \text{ sop}} = A\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$

daha az maliyet için

⇒ Daha örneklerde ayrı ayrı ald. için daha düşük maliyetli olur. Çünkü ekstra kapı kullanmayız! Bu yüzden tek tek aldık.

A $\bar{A}$ B $\bar{B}$ C $\bar{C}$

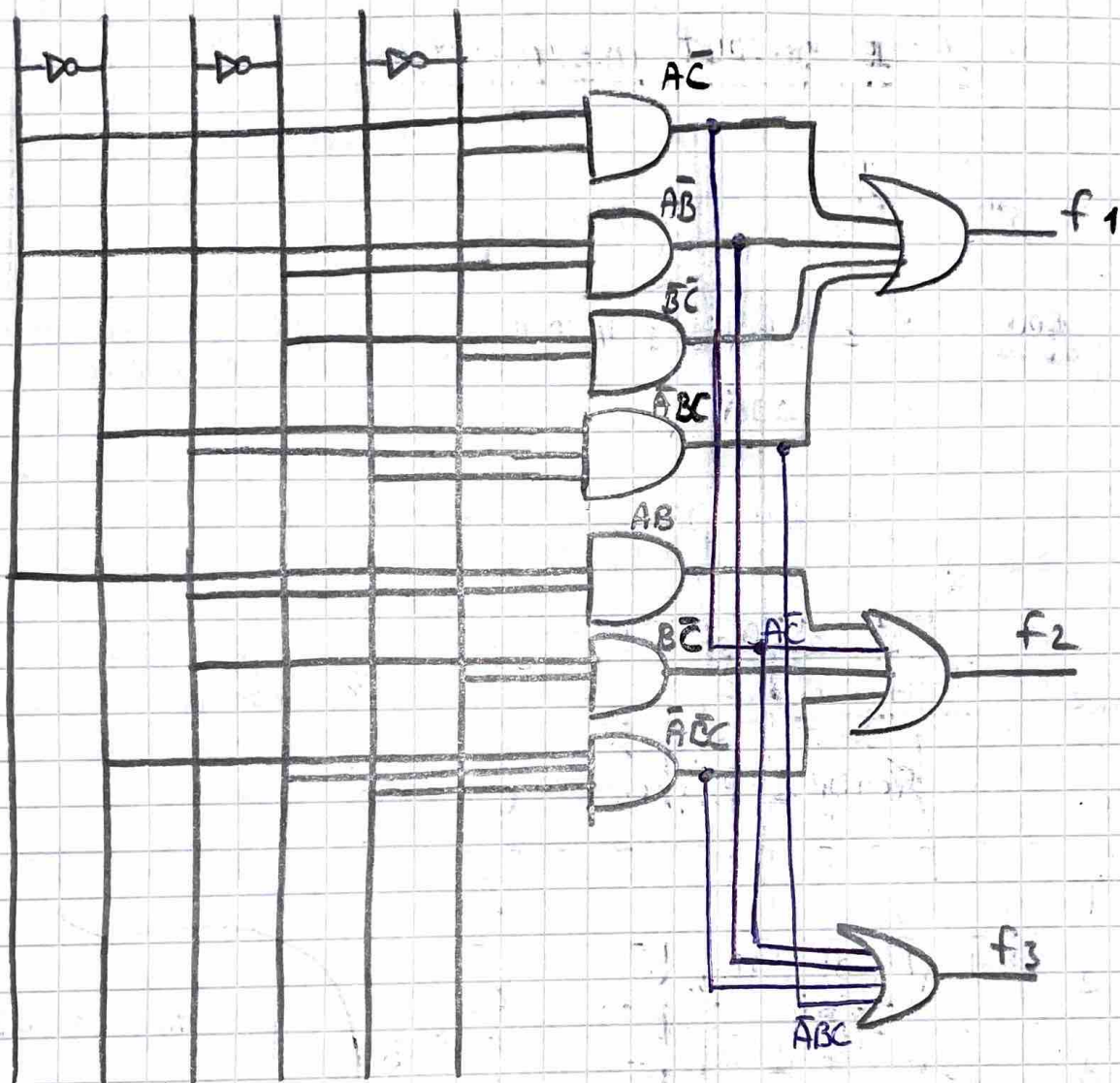

Σ

ENTERED VARIABLE MAP REDUCTION

N : input variable

n : order of MAP ($n < N$)

$N-n$: free variables = Entered variables

2^{N-n} : map key, Truth key

$$\left(\begin{matrix} \text{Compressed map} \\ \text{Cell Number} \end{matrix} \right) \cdot \left(\begin{matrix} \text{MAP} \\ \text{key} \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \text{Code number of the first} \\ \text{minterm of maxterm} \\ \text{possible for that} \\ \text{compressed mapp cell} \end{matrix} \right)$$

Örneği $f(A, B, C) = \sum m(2, 5, 6, 7)$ 2. merteleden K-Map ile indirgeyiniz.

Dec	Dec	2^2 A	2^1 B	2^0 C	f
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
1	2	0	1	0	1
1	3	0	1	1	0
2	4	1	0	0	0
2	5	1	0	1	1
3	6	1	1	0	1
3	7	1	1	1	1

Kaç tane yok edileceği
(C'yi yok ettik)

$$N=3, n=2 \Rightarrow N-n=3-2=1$$

$$2^{N-n} = 2^1 = 2$$

Kaç satırı teke
indirgeyeceğiz

free variable: C

$$\begin{aligned} 0, 2 &= 0 \rightarrow 0, 1 \\ 1, 2 &= 2 \rightarrow 2, 3 \\ 2, 2 &= 4 \rightarrow 4, 5 \\ 3, 2 &= 6 \rightarrow 6, 7 \end{aligned}$$

Hücre
no

Ağırlığı düşük
olanı seçeriz




Dec	A	B	f
0	0	0	0
1	0	1	$\bar{C}$
2	1	0	C
3	1	1	1

Sıkıştırılmış haritanın
doğruluk tablosu



$$\begin{aligned} A\text{'nin ağırlığı} &: 2^2 \\ B\text{'nin ağırlığı} &: 2^1 \\ C\text{'nin ağırlığı} &: 2^0 \end{aligned}$$

Bu yüzden C

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

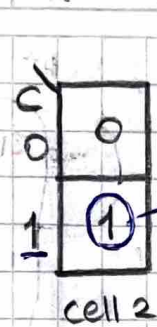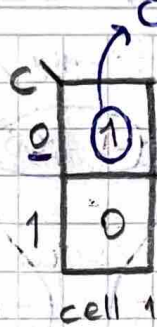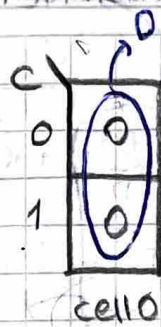

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

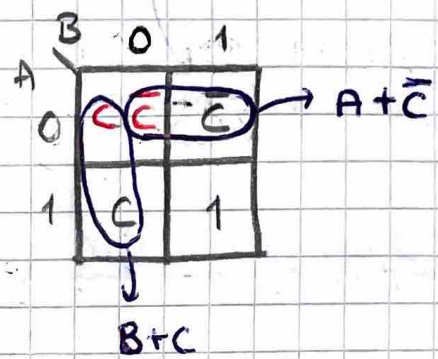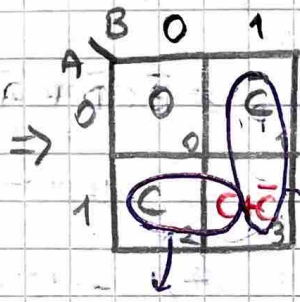

$$f_{sop} = AC + B\bar{C}$$

$$f_{pos} = (A + \bar{C}) \cdot (B + C)$$

ÖRN $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 6, 8, 9, 11, 14, 15)$ 2. mertebeden K-map kullanınız.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	1

$$N = 4, n = 2 \Rightarrow N - n = 2 \rightarrow \text{free variable } C, D$$





$$2^{N-n} = 2^2 = 4 \rightarrow 16/4 = 4$$

$$0 \cdot 2^2 = 0 \rightarrow 0, 1, 2, 3$$

$$1 \cdot 2^2 = 4 \rightarrow 4, 5, 6, 7$$

$$2 \cdot 2^2 = 8 \rightarrow 8, 9, 10, 11$$
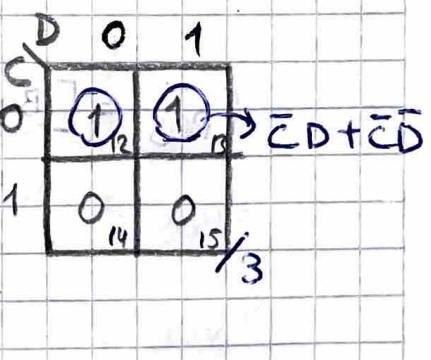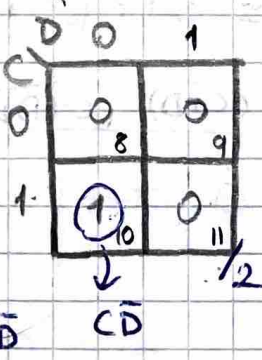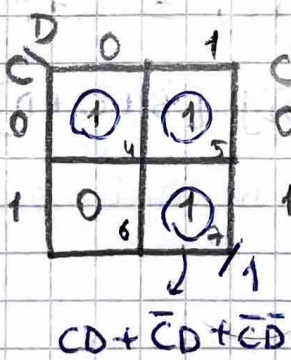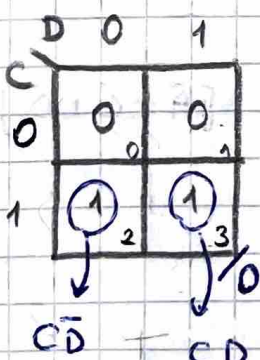
$$3 \cdot 2^2 = 12 \rightarrow 12, 13, 14, 15$$




$$0 \rightarrow C\bar{D} + CD$$


$$1 \rightarrow CD + \bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$$

$$2 \rightarrow C\bar{D}$$

$$3 \rightarrow \bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$$

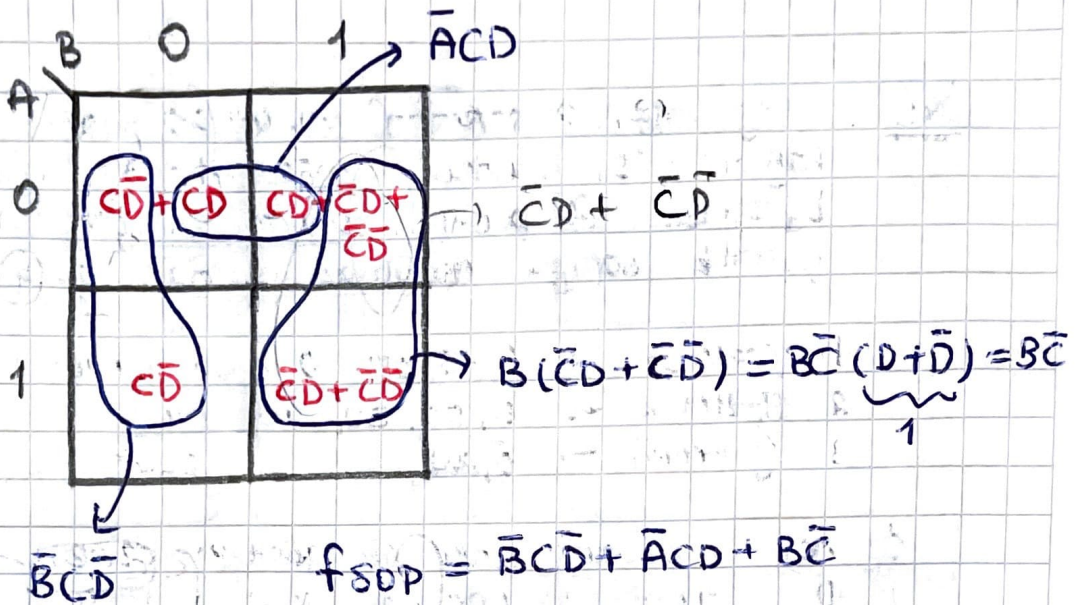Devon:

2. yol POS FORM

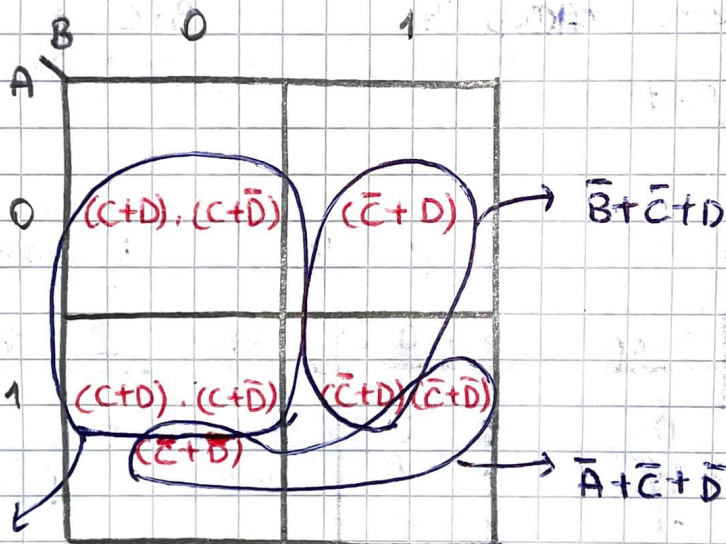

$$\begin{aligned} B + (C+D) \cdot (C+\bar{D}) &= B + C \cdot C + C \cdot D + C \cdot \bar{D} + D \cdot \bar{D} \\ &= B + C \cdot C + C \cdot (D+\bar{D}) \\ &= B + C(C+C) = B+C \end{aligned}$$

$$f_{POS} = [B + (C+D) \cdot (C+\bar{D})] \cdot [\bar{B} + \bar{C} + D] \cdot [\bar{A} + \bar{C} + \bar{D}]$$

$$f_{POS} = (B+C) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + D) (\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})$$

↳ NOR kapıları ile gerçekleştirin dersen bu yol

ÖRNEK 3 öğretmen 3 sorudan 40, 40, 20 puanlık bir sınav kağıdını 100 üzerinden değerlendiriyor. 1. ve 2. öğretmen 40 puanlık soruları, 3. öğretmen ise 20 puanlık soruyu aşağıdaki şartlara göre değerlendiriyor

1. öğretmen $\rightarrow$ 0, 15, 25, 40 puan veriyor.
2. öğretmen $\rightarrow$ 0, 20, 30, 40, puan veriyor.
3. öğretmen $\rightarrow$ 0, 20 puan veriyor.

Öğrencinin başarı durumunu gösteren derreyi yalnızca NAND kapılarını kullanarak minimum maliyetle olacak şekilde gerçekleştirin.

Başarılı ≥ 50

4. mertebeden, K-map ile



1. öğretmen

A1	A0	Puan
0	0	0
0	1	15
1	0	25
1	1	40

4 durum old. için
(0, 15, 25, 40)

2. öğretmen

B1	B0	Puan
0	0	0
0	1	20
1	0	30
1	1	40

4 durum old. için
(0, 20, 30, 40)

3. öğretmen

C	Puan
0	0
1	20

2 durum old. için
(0, 20)

$$N = 5$$

$$n = 4$$

$$N - n = 5 - 4 = 1$$

$$2^{N-n} = 2^1 = 2$$

free variable yani $\textcircled{C}$

free variable (serbest değişken)

Dec	A_1	A_0	B_1	B_0	C	f	
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	1	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	1	0	1	1	C
6	0	0	1	1	0	0	C
7	0	0	1	1	1	1	C
8	0	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	0
10	0	1	0	1	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	C
12	0	1	1	0	0	0	C
13	0	1	1	0	1	1	C
14	0	1	1	1	0	1	$C + \bar{C}$ (yani 1)
15	0	1	1	1	1	1	$C + \bar{C}$ (yani 1)
16	1	0	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0
18	1	0	0	1	0	0	C
19	1	0	0	1	1	1	$C + \bar{C}$
20	1	0	1	0	0	1	$C + \bar{C}$
21	1	0	1	0	1	1	$C + \bar{C}$
22	1	0	1	1	0	1	$C + \bar{C}$
23	1	0	1	1	1	1	$C + \bar{C}$
24	1	1	0	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	1	C
26	1	1	0	1	0	1	$C + \bar{C}$
27	1	1	0	1	1	1	$C + \bar{C}$
28	1	1	1	0	0	1	$C + \bar{C}$
29	1	1	1	0	1	1	$C + \bar{C}$
30	1	1	1	1	0	1	$C + \bar{C}$
31	1	1	1	1	1	1	$C + \bar{C}$

1 → başarılı
0 → başarısız

başarılı ≥ 50

$x=50$ (yani başarılı)

$C + \bar{C}$ (yani 1)

$C + \bar{C}$

$C + \bar{C}$


C

$C + \bar{C}$

$C + \bar{C}$

$C + \bar{C}$

Karnaugh

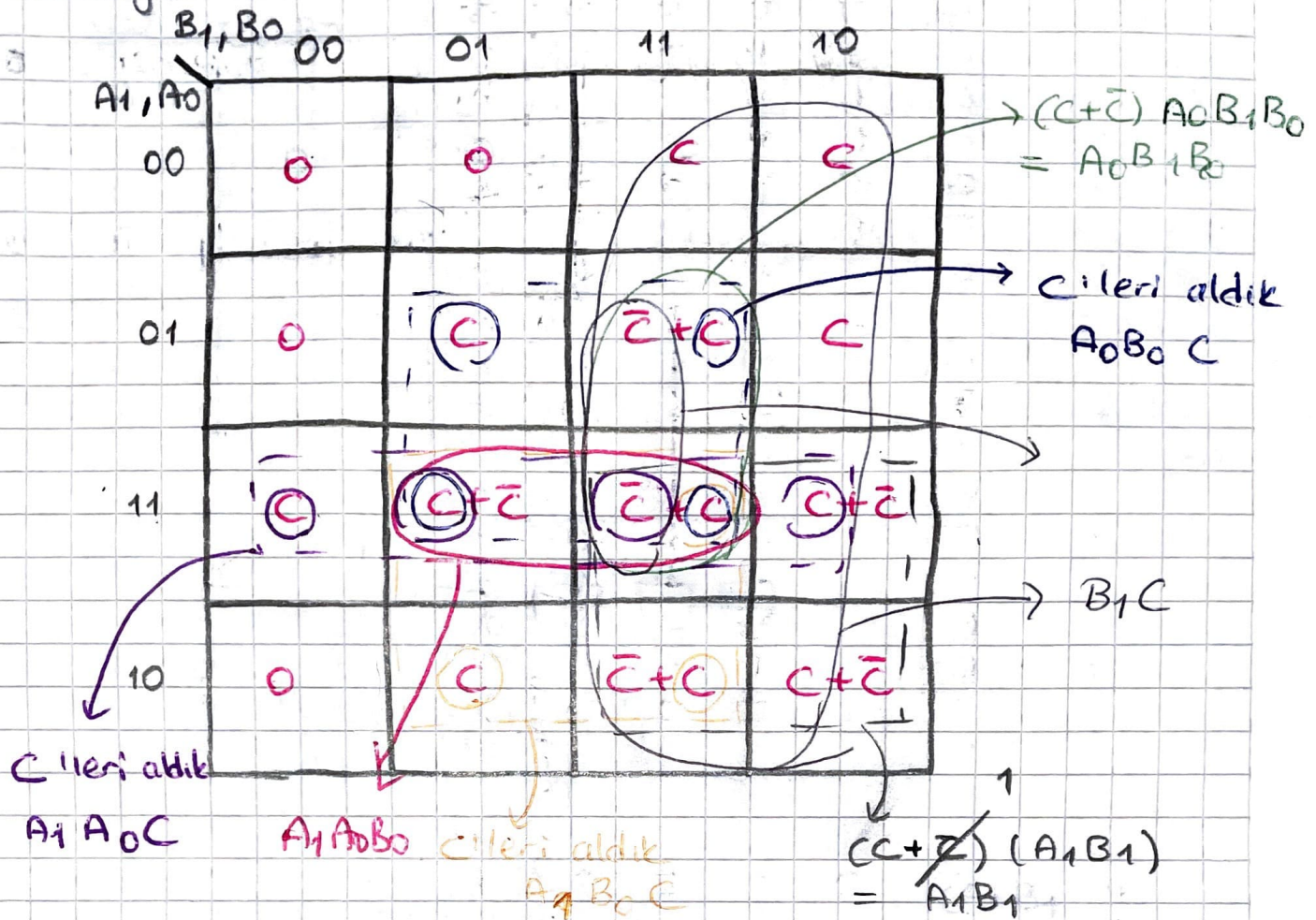


$$f = A_0 B_0 C + A_1 A_0 C + A_0 B_1 B_0 + A_1 B_0 C + A_1 A_0 B_0 + A_1 B_1 + B_1 C$$

NAND kapıları ile olm. için 2 kez değini alıyoruz,

$$\bar{f} = \overline{A_0 B_0 C} \cdot \overline{A_1 A_0 C} \cdot \overline{A_0 B_1 B_0} \cdot \overline{A_1 B_0 C} \cdot \overline{A_1 A_0 B_0} \cdot \overline{A_1 B_1} \cdot \overline{B_1 C}$$

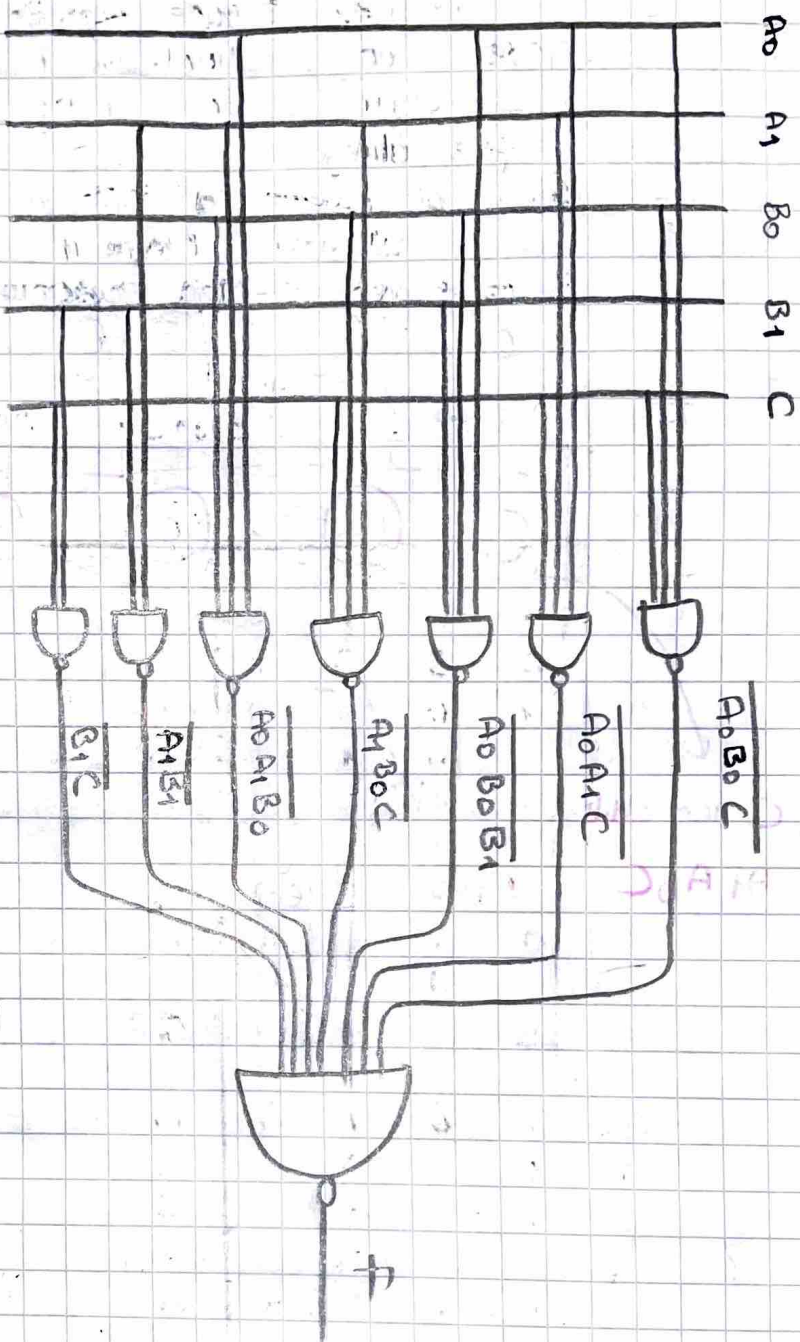= NAND kapısı ile çizim → sonraki sayfada




ÖRN

Bir hastanede 5 tane asansör vardır. 5. asansör yedek olarak kullanılıyor. 4 asansörden 2 veya daha fazla sayıda asansör meşgul olduğunda 5. asansör derreye alınıyor.

Böyle bir sisteme ait lojik derreyi yalnızca NOR kapıları kullanarak minimum maliyetle gerçekleştiriniz.
3. mertebeden K-Map kullanınız.

lojik 0'ları indirgen

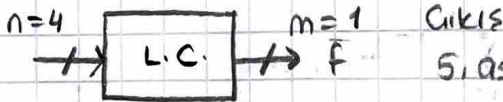

5. asansör

(Cıkış 0'da aktif (NOR kapıları))

Dec	A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	
2	0	0	1	0	1	
3	0	0	1	1	0	$\bar{D}$
4	0	1	0	0	1	
5	0	1	0	1	0	$\bar{D}$
6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	
8	1	0	0	0	1	$\bar{D}$
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	$0 \rightarrow D \cdot \bar{D}$
12	1	1	0	0	0	$0 \rightarrow D \cdot \bar{D}$
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	0	$0 \rightarrow D \cdot \bar{D}$
15	1	1	1	1	0	


5. asansör derrede $\rightarrow 0$

$$N=4$$

$$N-n = 4-3 = 1 \text{ (free variable)}$$

$$n=3$$

$$2^{N-n} = 2^1 = 2 \text{ (map key)}$$

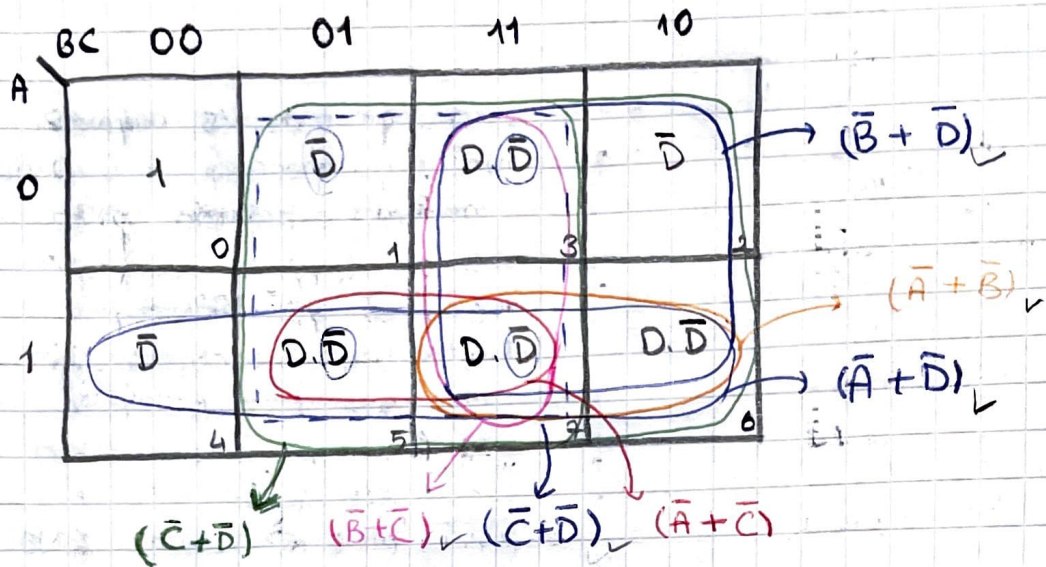

$$f_{pos} = (\bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{B} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{A} + \bar{C})$$

$$\bar{f} = \overline{(\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{B} + \bar{D}) + (\bar{A} + \bar{D}) + (\bar{A} + \bar{B}) + (\bar{C} + \bar{D}) + (\bar{A} + \bar{C})}$$

$$f_{pos} = x + y + z + w + m + n \quad \} \text{ NOR}$$

