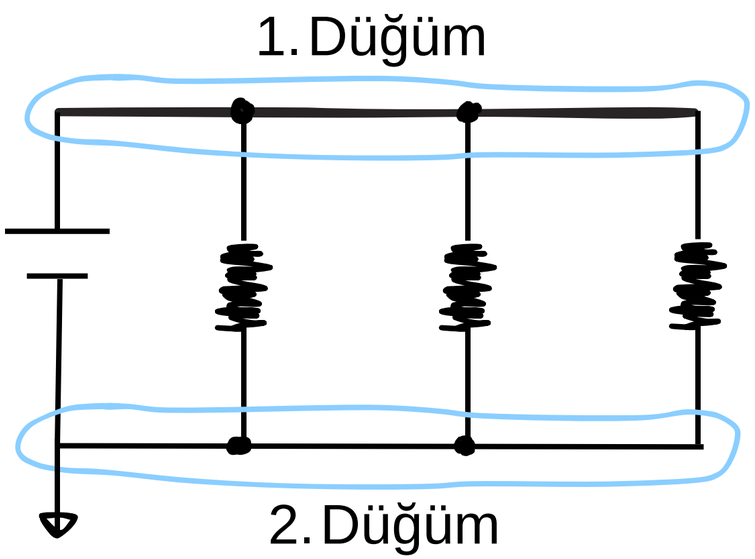

AYNI

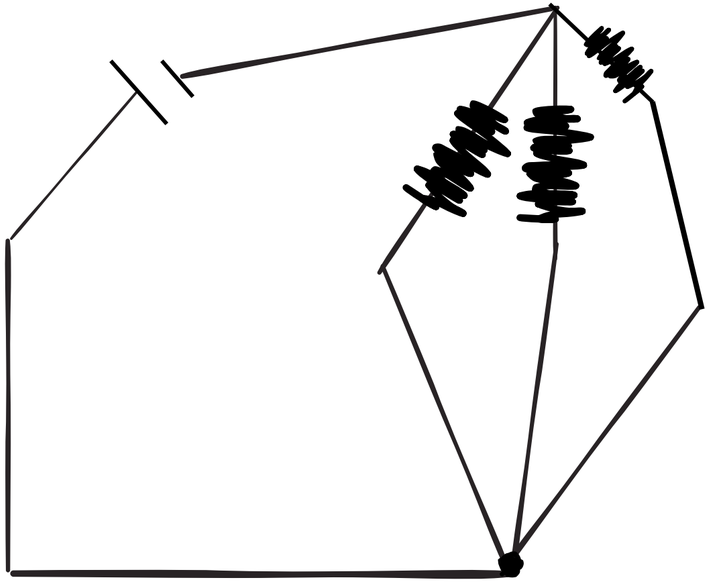

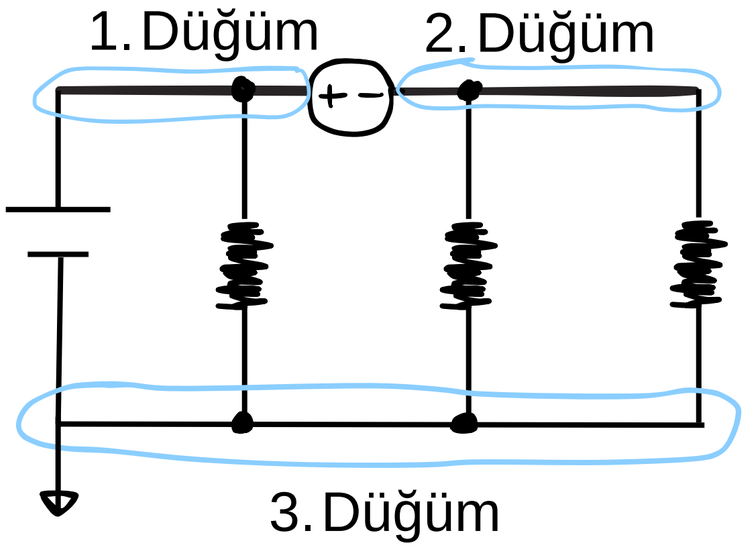

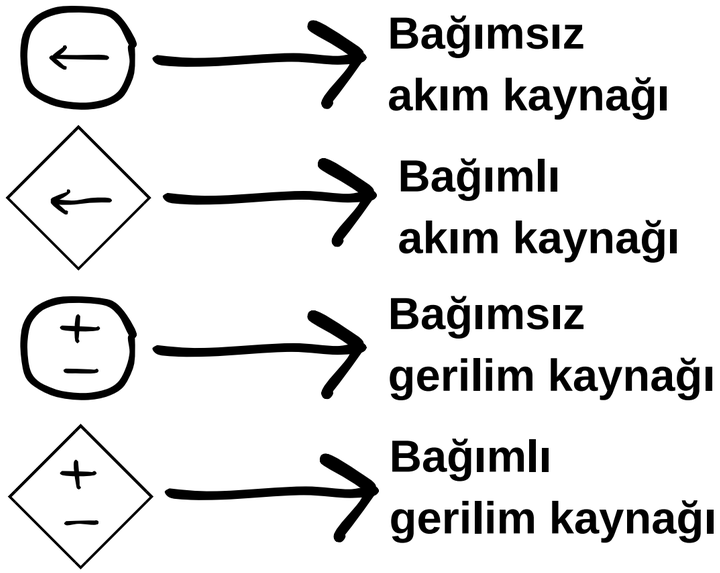

NOT: Devrenin iki ucu birbirine bağlanabiliyorsa 1 düğüm, iki uç birbirine bağlanamıyorsa birden fazla düğüm vardır.

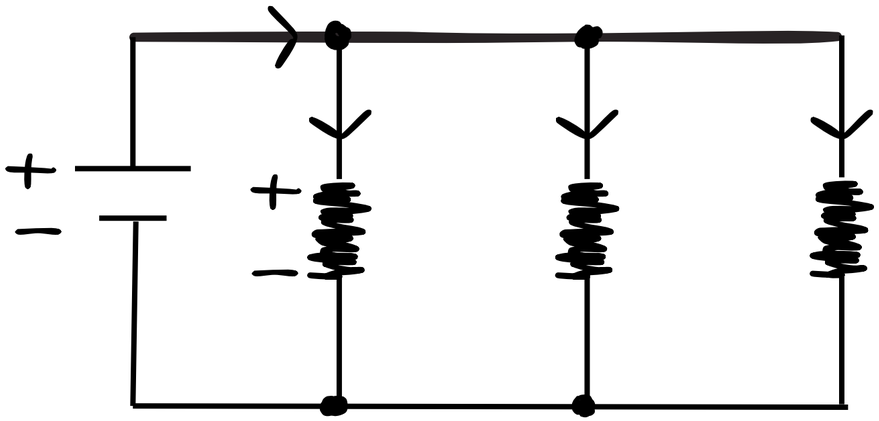

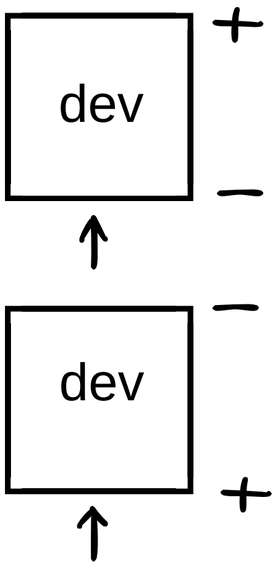

ÖRNEK: V_1ve V_2 gerilimlerini bulunuz.

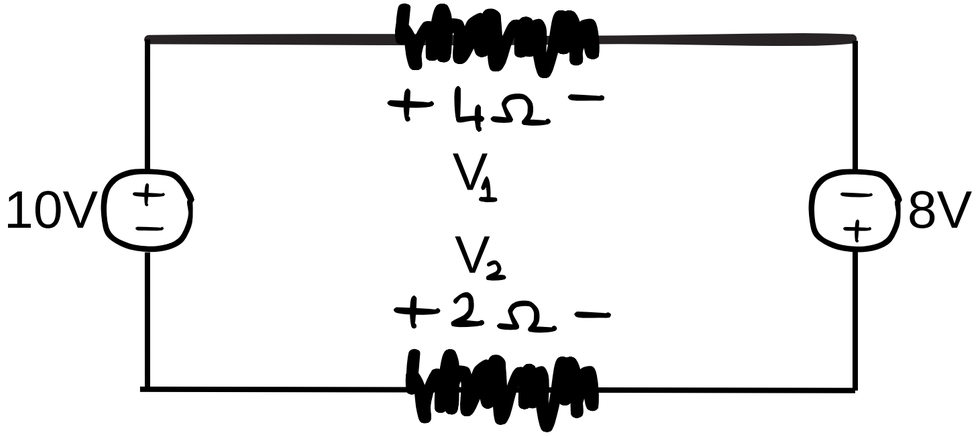

$$-10 + V_1 - 8V + V_2 = 0$$

$$-18 + V_1 + V_2 = 0$$

$$V_1 + V_2 = 18$$

$$i.R_1 + i.R_2 = 18$$

$$i.(4+2) = 18$$

$$i = 3A$$

$$V_1 = 3.4 = 12V$$

$$V_2 = 3.2 = 6V$$

$$V = -6V$$

3. HAFTA