Soru 1:

Türkçe alfabesindeki 29 harfin **5-bitlik** ikili (binary) kodlar ile temsil edildiği dijital bir kontrol sistemi tasarlanacaktır. Bu sistemde kodlama `00100` (desimal 4) ile başlatılacak ve sırasıyla alfabedeki harflere atanacaktır.

Girişe uygulanan 5-bitlik harf kodunun (X4, X3, X2, X1, X0) Türkçe alfabesindeki bir sesli harfe (**A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü**) karşılık gelmesi durumunda çıkıştaki lambayı (F) aktif eden (F = 1), sessiz harflerde veya alfabede tanımlı olmayan diğer 5-bitlik kombinasyonlarda (örneğin `00000-00011` aralığı ve 32'den büyük değerler) ise lambayı söndüren (F = 0) bir kombinasyonel mantık devresi tasarlamak istiyorsunuz.

"X_0 (LSB) bitini girilen değişken (map-entered variable) olarak alınız."

Soru 2:

Çok Çıkışlı Minimizasyon, **Verilenler** (3 giriş: A, B, C ve 3 çıkış):

- $f_1 = \Sigma m(0,2,3,5,7)$
- $f_2 = \Pi M(1,5,6)$
- $f_3 = \Sigma m(2,3,7)$